
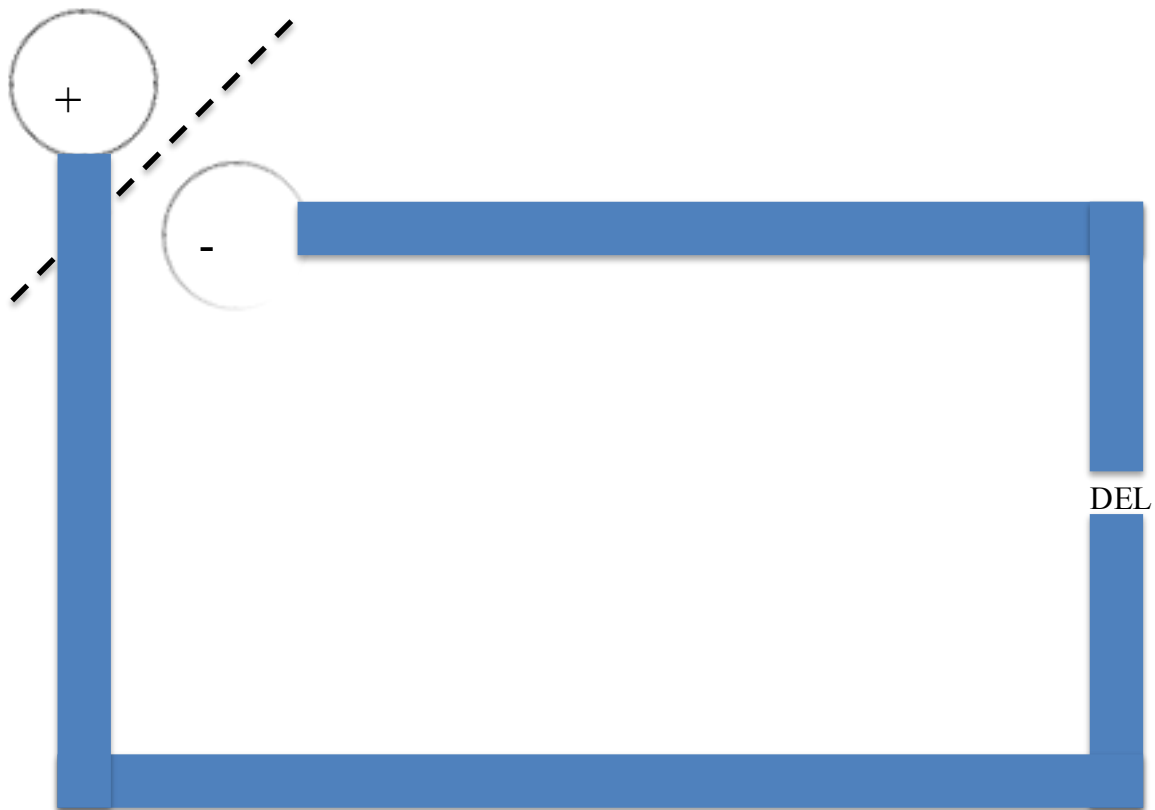


Post activité – modèles des circuits


Modèle d'un simple circuit de papier

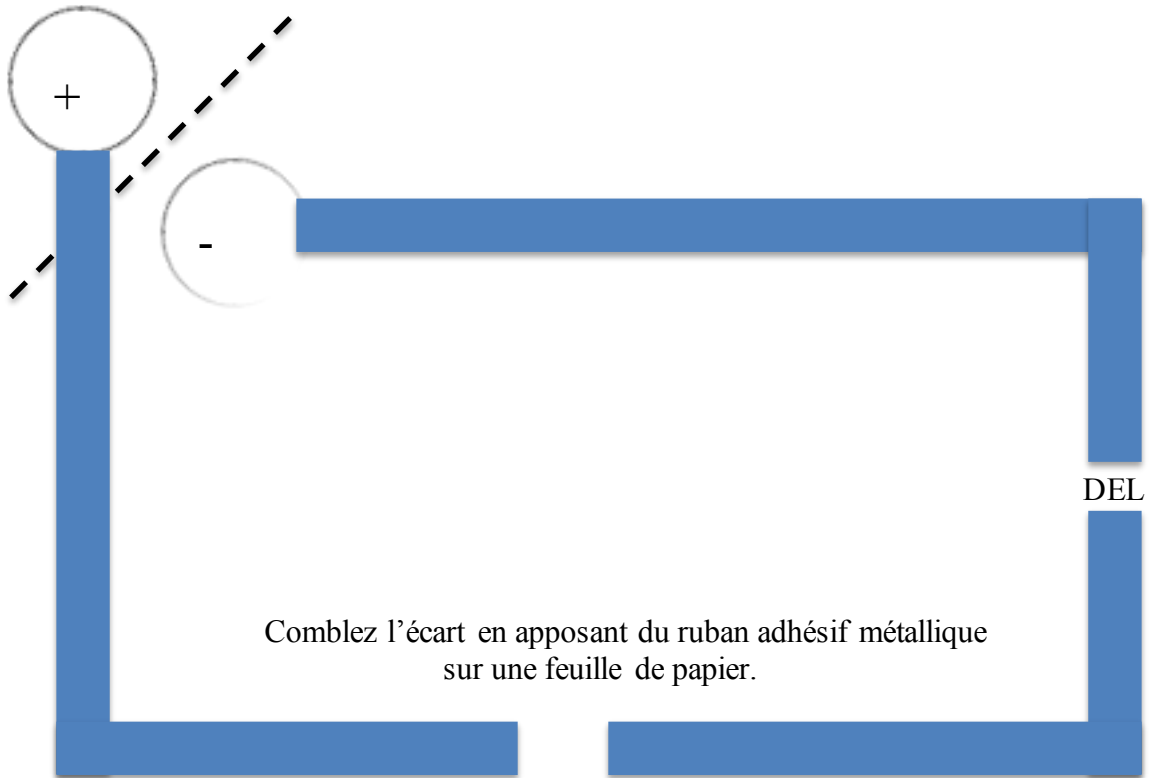

### Circuit simple avec interrupteur





### Circuit en parallèle

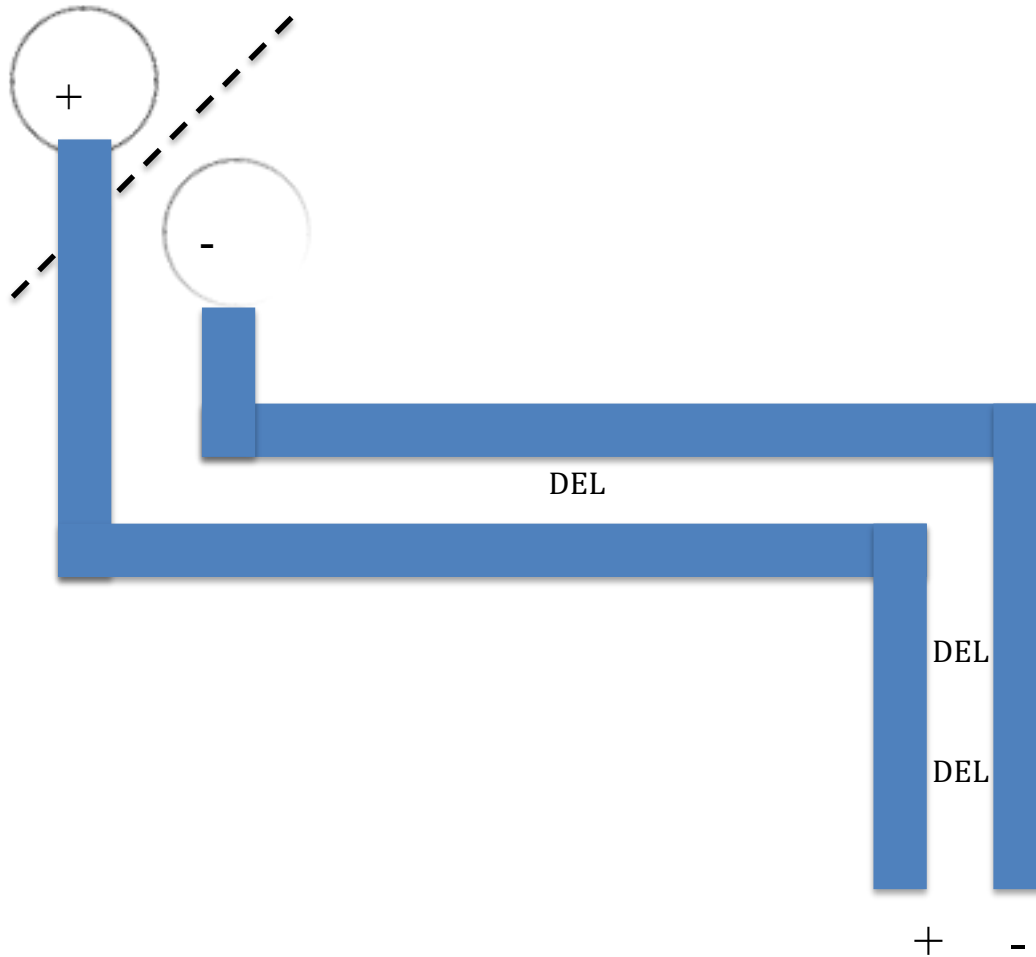

Voici un circuit en parallèle simple. Ce modèle peut servir à reproduire l'action d'un feu de signalisation qui s'allume après avoir exercé une pression si les DEL sont fixées à une feuille de papier distincte. Faites une recherche Google de circuit de papier en forme de feu tricolore.

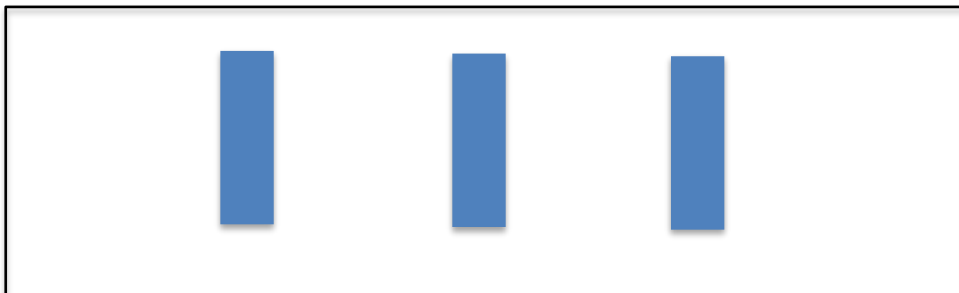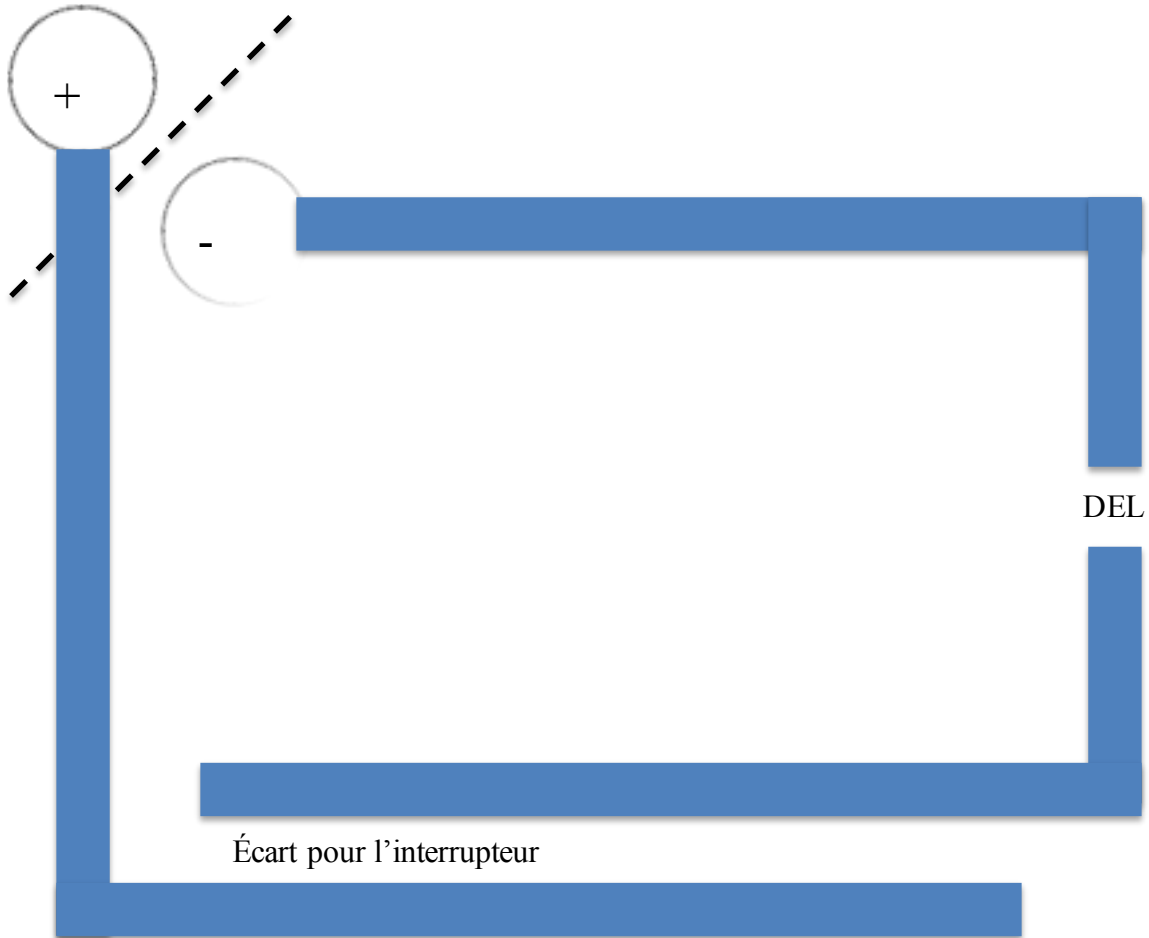Circuit avec interrupteur à glissière produisant une lumière clignotante



Connecteurs d'interrupteur